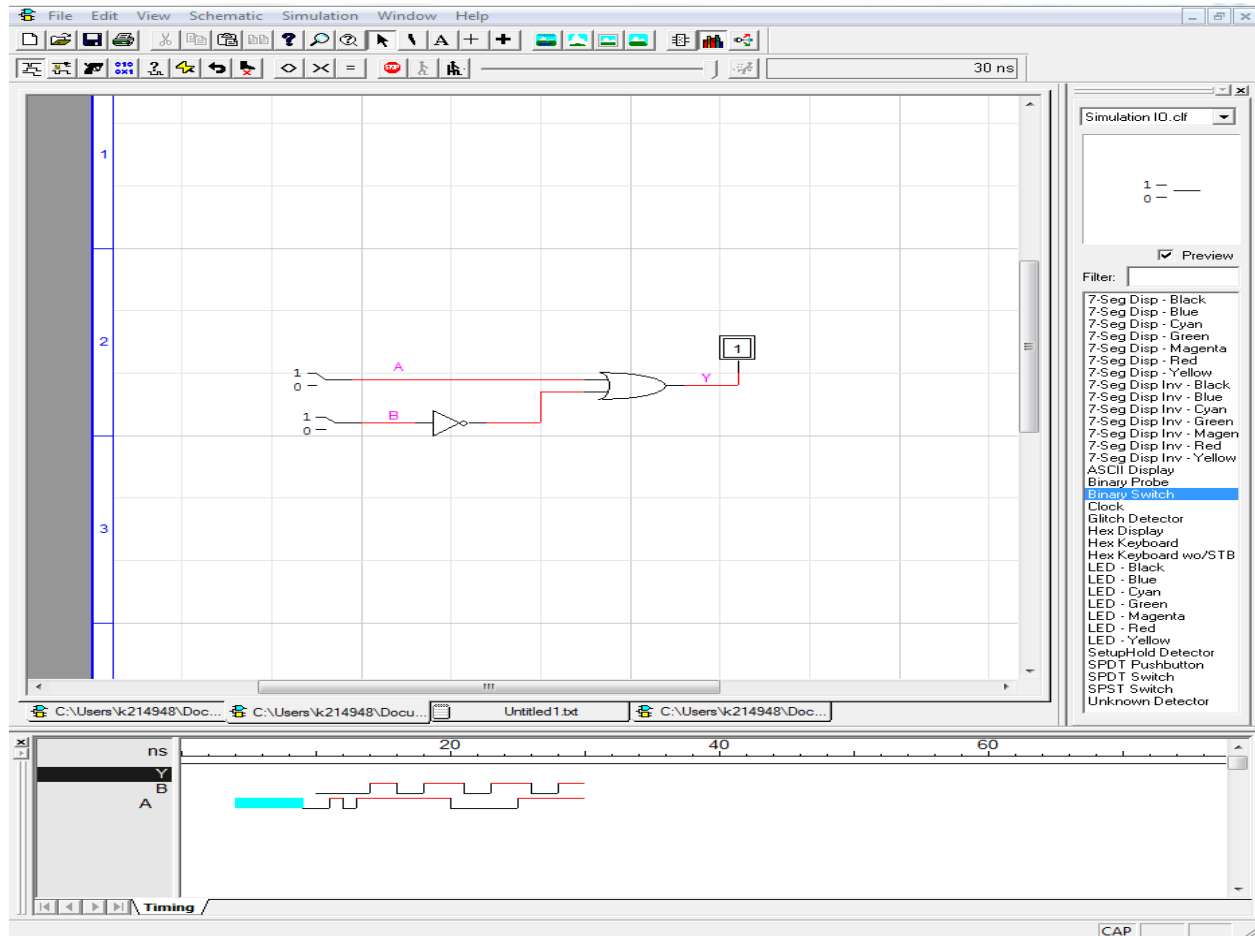



Task 01

Input (A)	Input (B)	Output(Y)
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1




Task 02

Input (X)	Input (Y)	Input (Z)	Output (F)
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	0
0	0	1	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	0

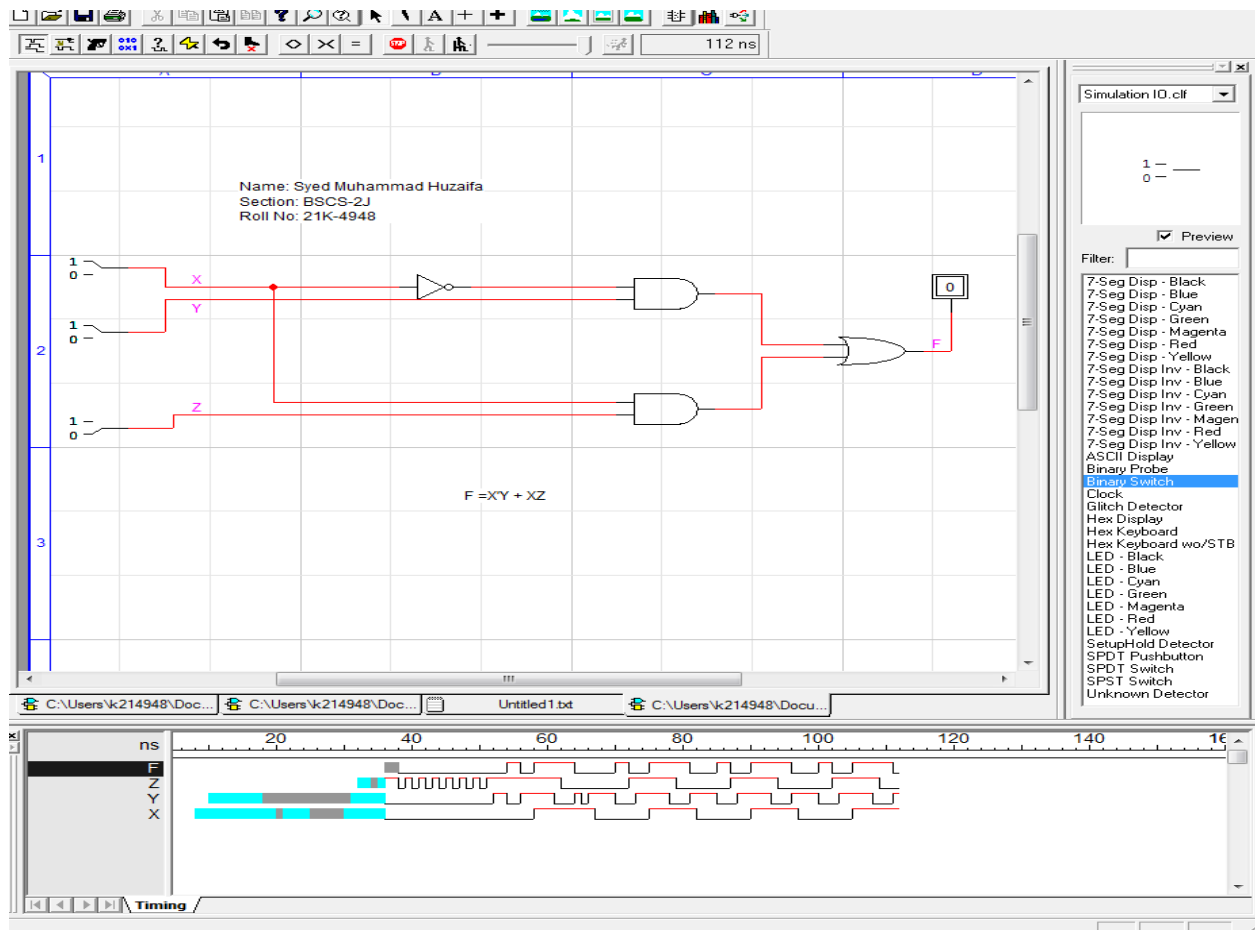


Input (A)	Input (B)	Input (C)	Input (D)	Output (F)
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	1
1	1	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	1	0	1	0

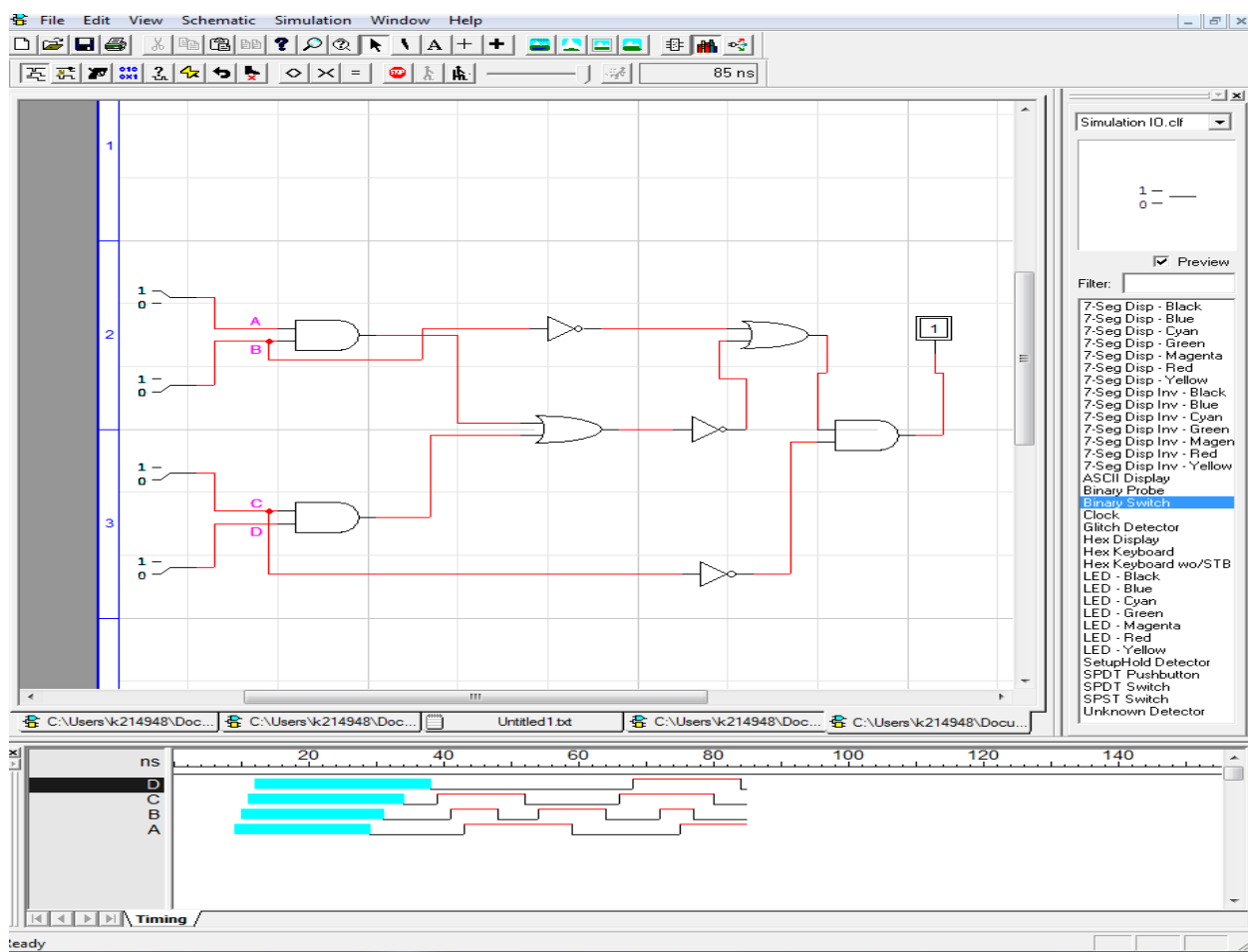

Task 04


1. $F = A + A'B$

Input (A)	Input (B)	Output(F)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

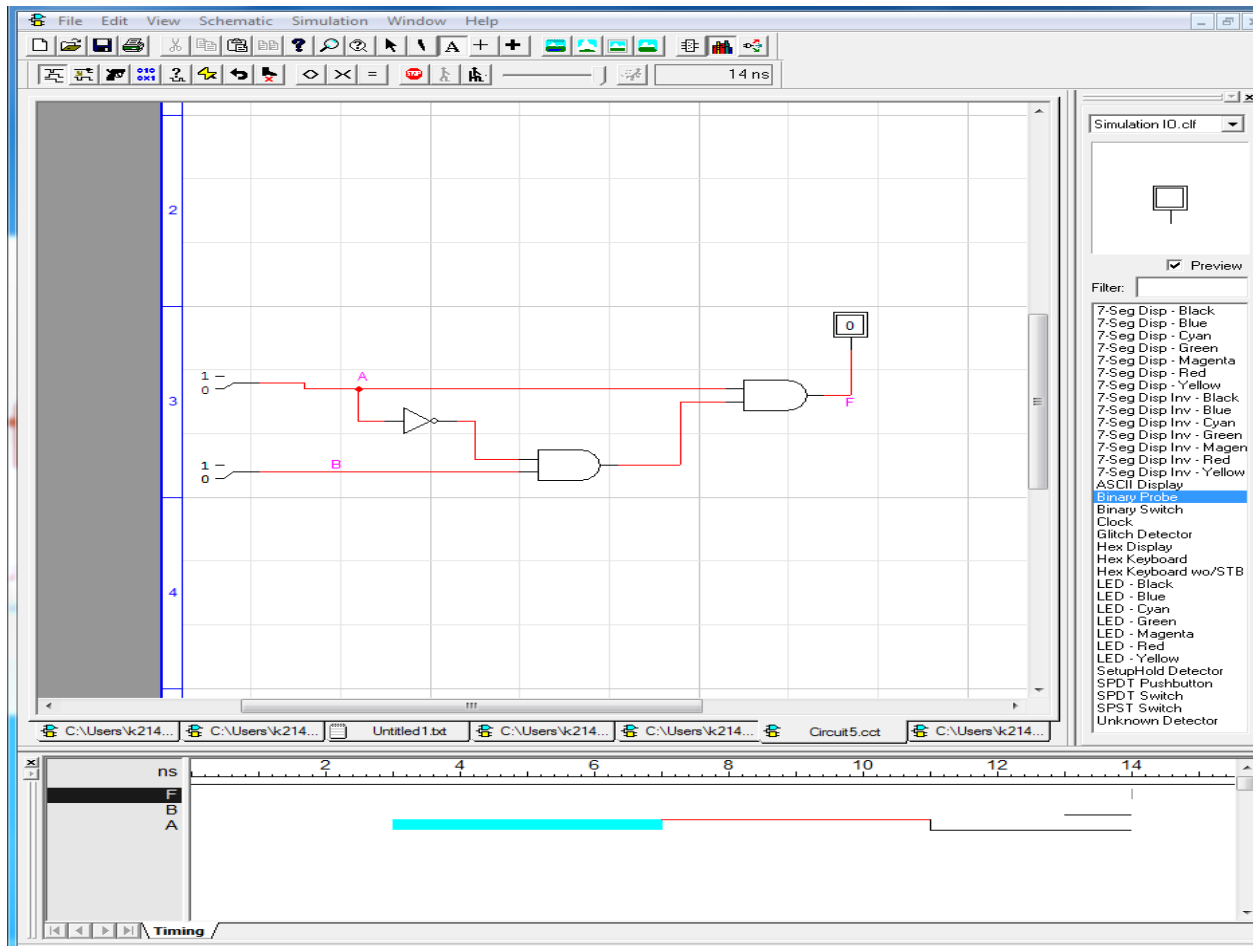


2. $F = (A+B)(A+C)$

Input (A)	Input (B)	Input (C)	Output(F)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1

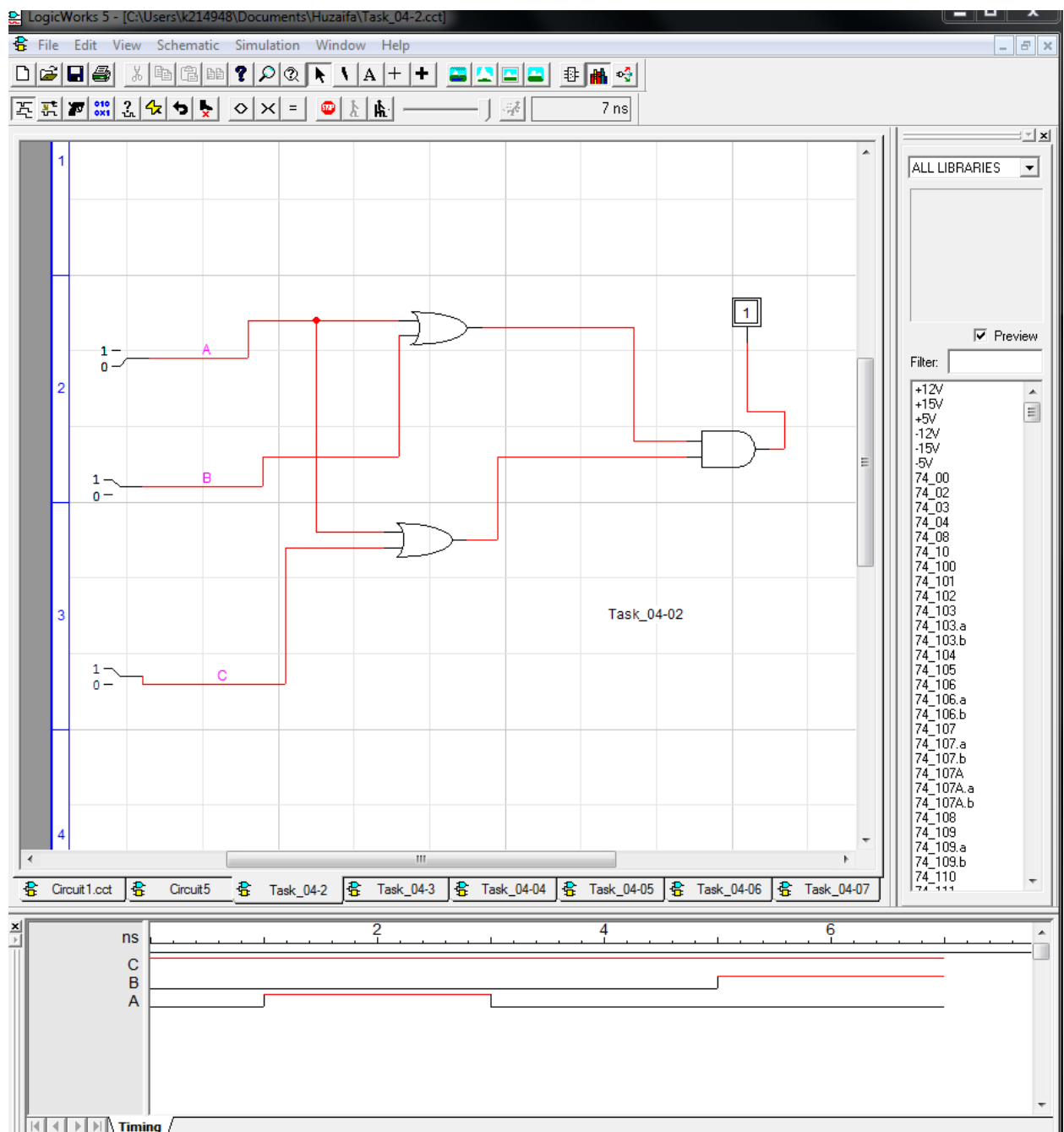


3. $F = AB + A(B+C)+(B+C)$

Input (A)	Input (B)	Input (C)	Input (D)	Output(F)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	1	1	0

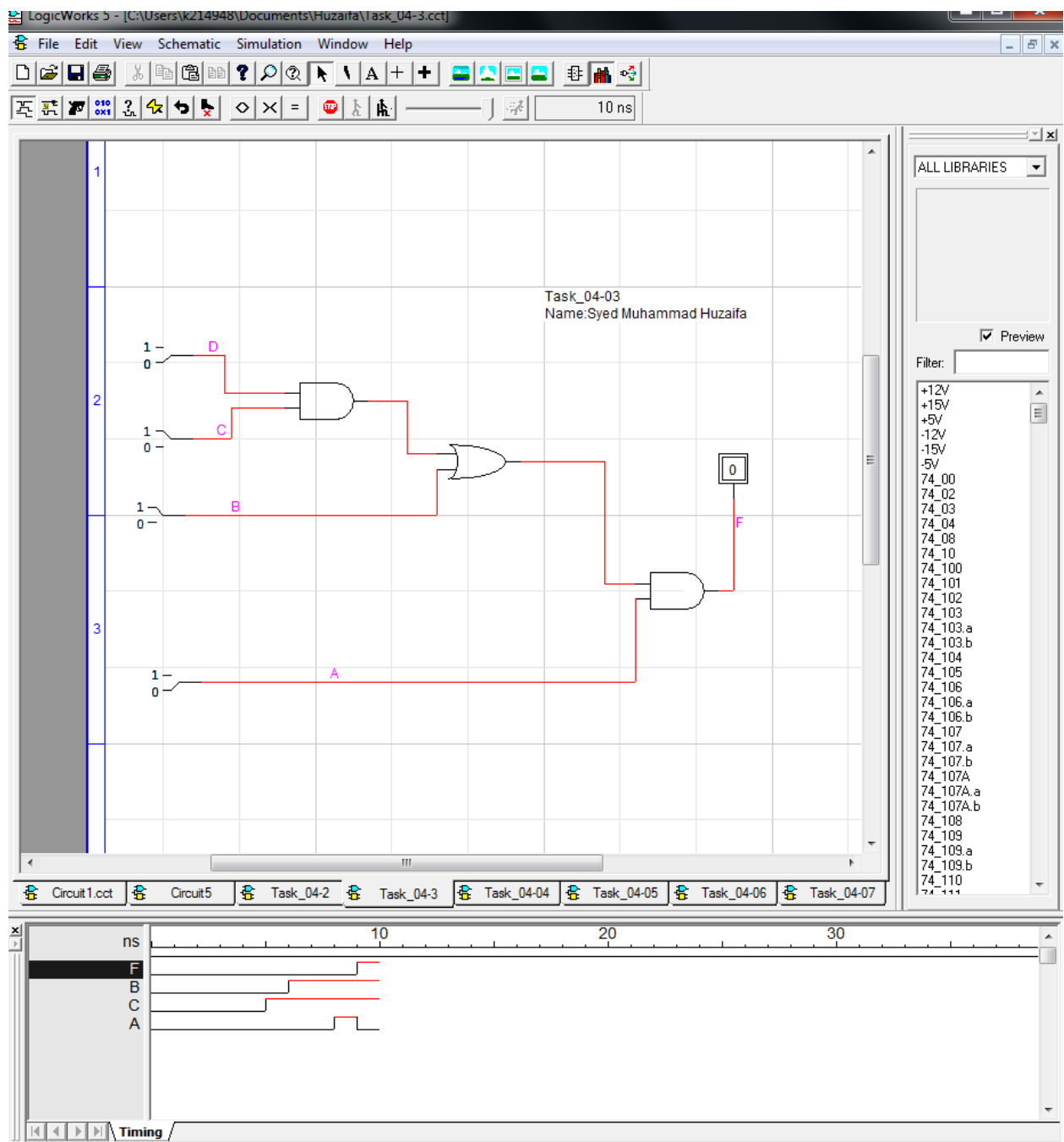


4. $F = AB + A(B+C) + (B+C)$

Input (A)	Input (B)	Input(C)	Output(F)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1

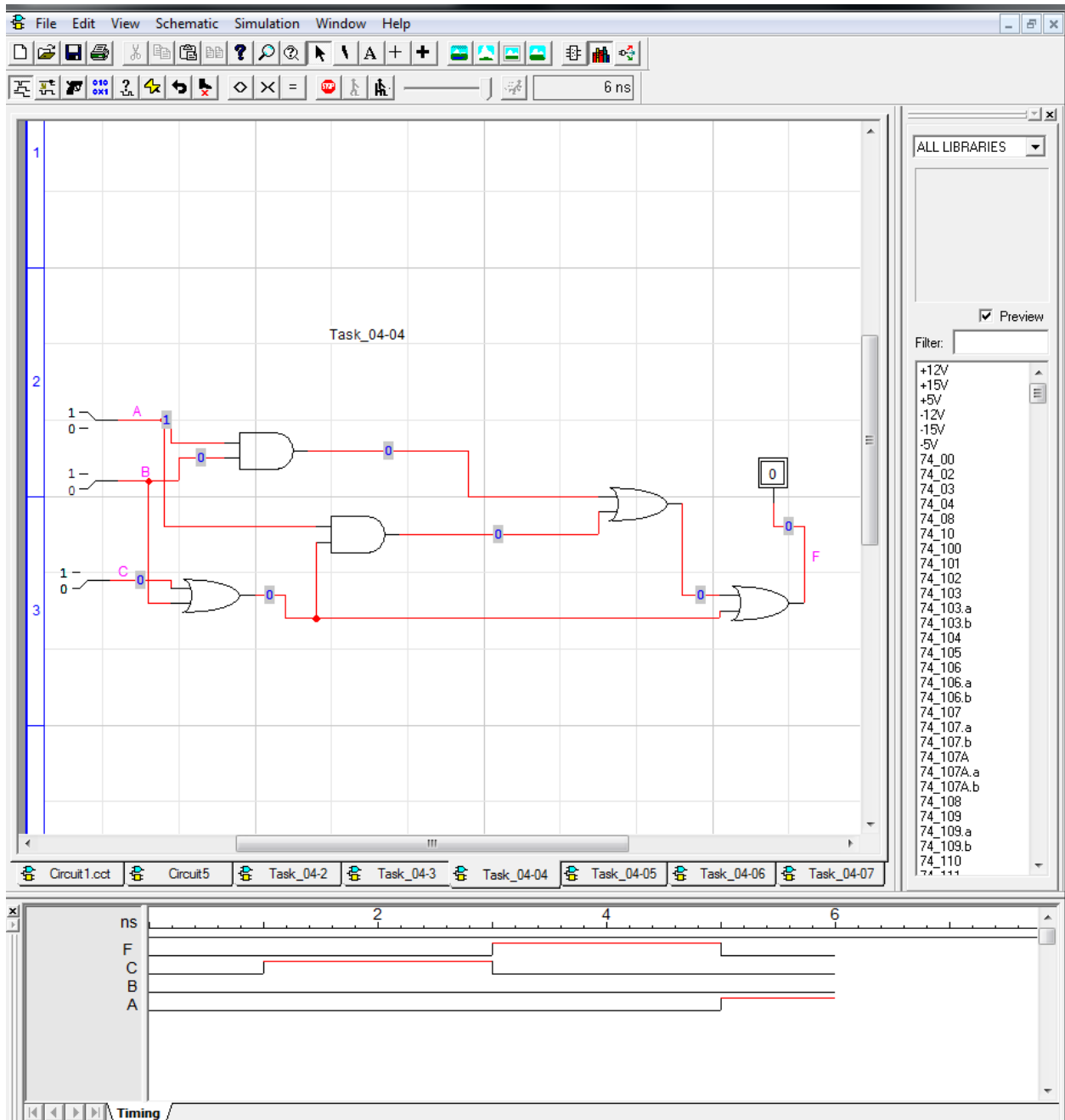


5. $F = X(YZ) + X'Y + (XY)Z'$

Input(X)	Input(Y)	Input(Z)	Output(F)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1

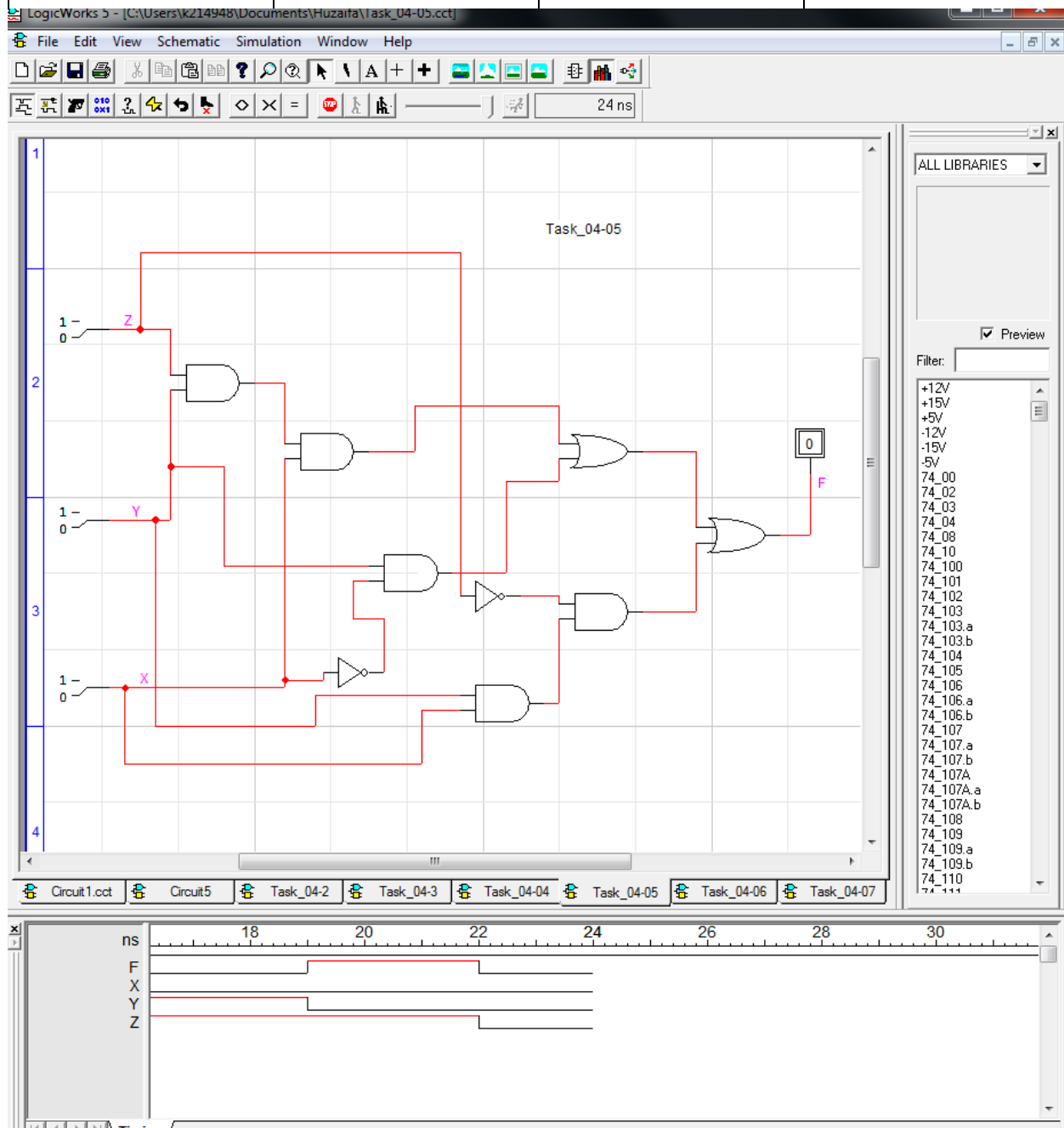

6. $F = B'C + AC'$

Input(A)	Input(B)	Input(C)	Output(F)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0

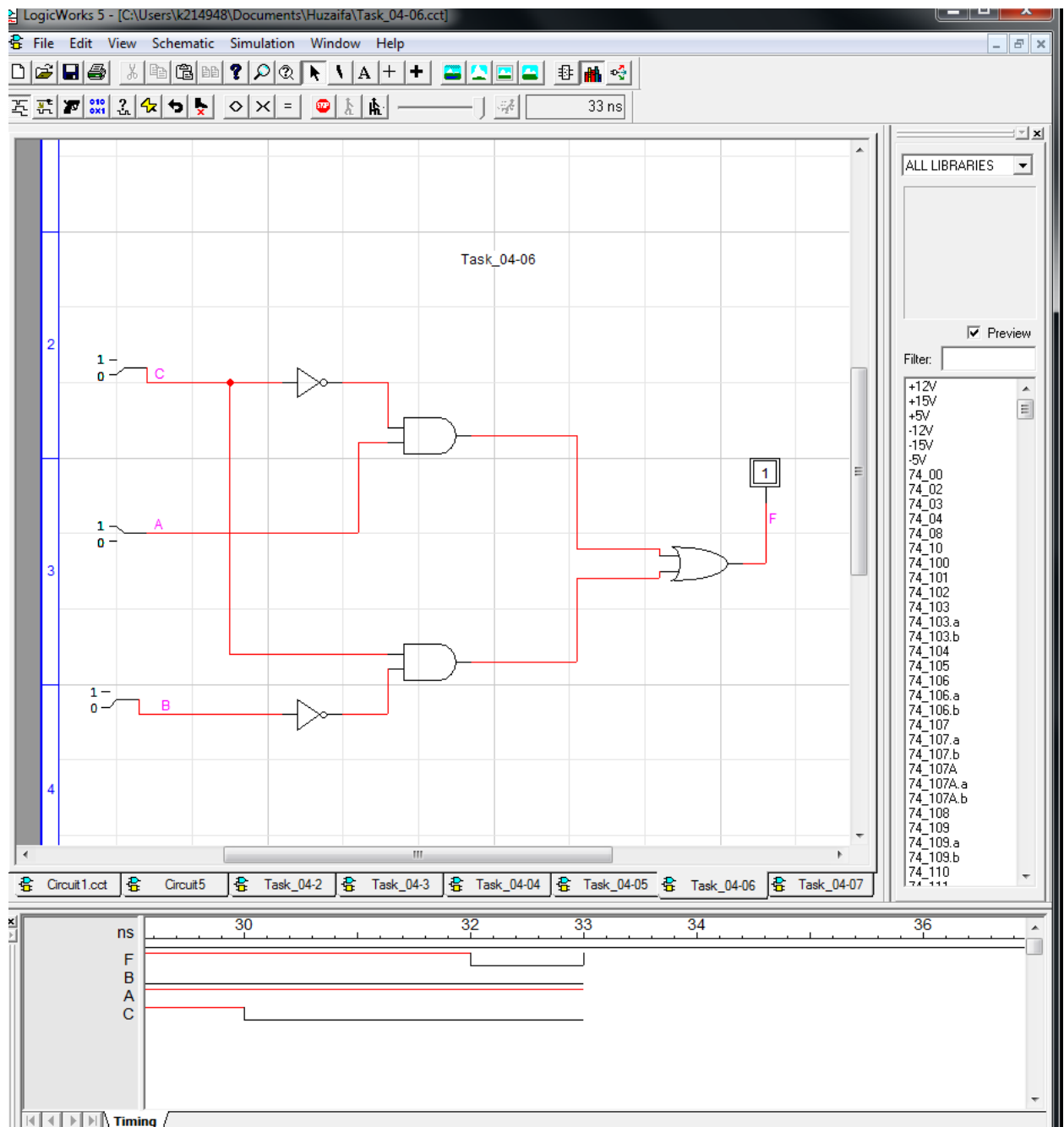

$$7. F + X' + Y'Z$$

Input(X)	Input(Y)	Input(Z)	Output(F)
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1

